

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2	22Б05	2024
Построение логических схем	АЛЬКАЕВ РАВИЛЬ ЮРИСОВИЧ	

Инструментарий и требования к работе: Работа выполняется в среде моделирования Logisim-evolution и Icarus Verilog 10 и новее ([logisim-evolution v3.8.0](#) и [iverilog](#) (раздел "Инструменты для работы на Verilog")).

Описание работы

Работа состоит из трех частей: моделирования в Logisim, описания схемы и поведенческой модели на SystemVerilog. В заданиях задана одна и та же схема. Я все задания я выполнял с припиской normal.

Ссылка на репозиторий:


<https://github.com/skkv-mkn/mkn-comp-arch-2023-circuit-alkaev>

Logisim-evolution

Подсхема RS


Просто реализованный синхронный RS триггер с занулением (reset). Имеет 4 входа R, S, C, reset. Синхронизация по уровню. Когда C = 0 ничего не происходит. Когда C = 1 работает вот так:

a	b	q
0	0	сохранение того значения, которое было в начале времён
0	1	0
1	0	1
1	1	не важно

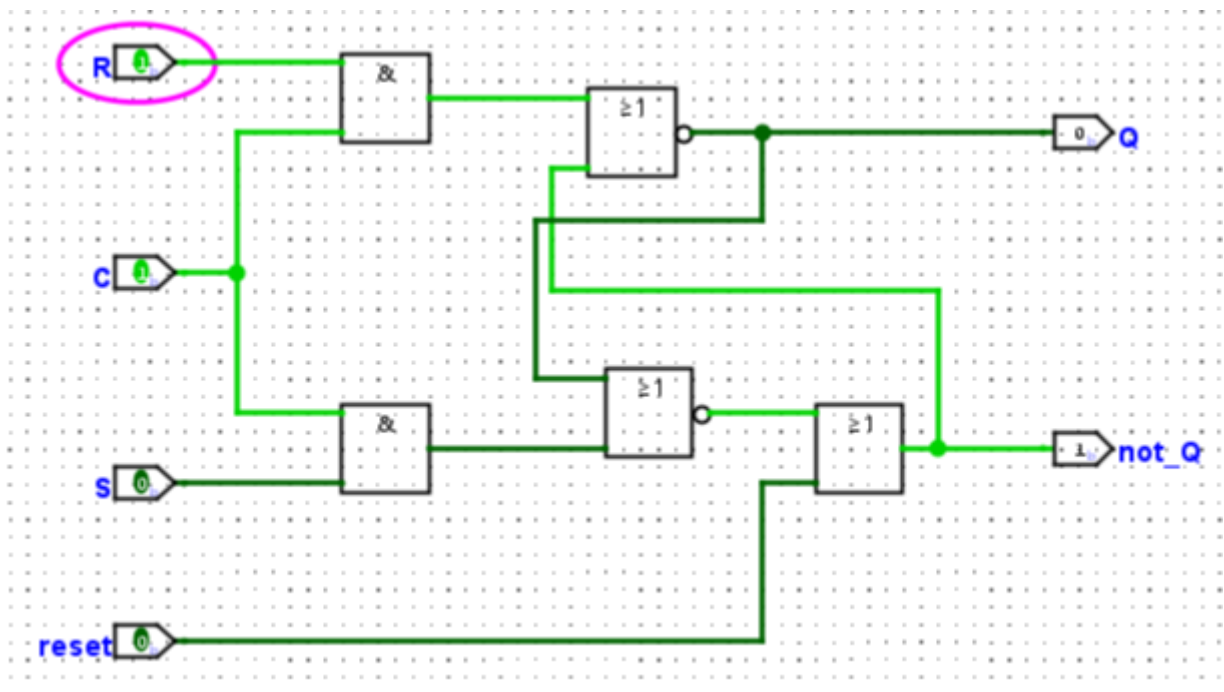


Подсхема D_trigger

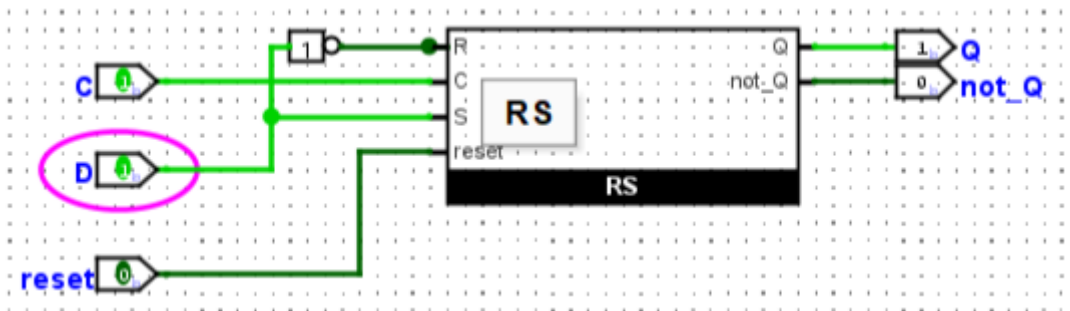Просто реализованный D-триггер. Он имеет 3 входа: C (синхронизация), D (записываемый бит) и reset(зануление). Когда C = 0, ничего не происходит, D-триггер просто продолжает хранить значение, которое в него когда-то записали. Когда C = 1, D-триггер сохраняет значение, которое ему подали на входе D



Подсхема D_trigger_front

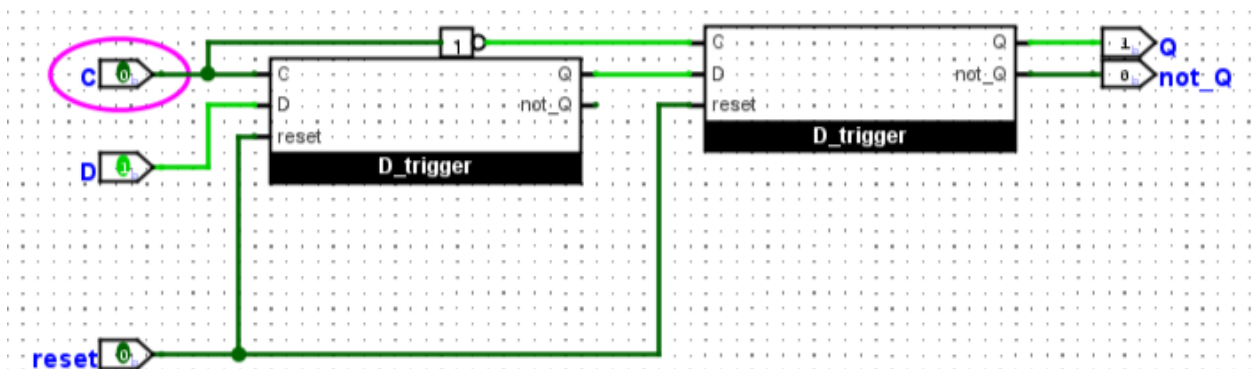Тот же самый D-триггер, но синхронизация работает по фронту. Пригодится для счетчика




Подсхема counter_5

Эта схема дает нам понять на какой мы сейчас ячейке стека.

У нас два входа C(синхронизация) и pop_push. Синхронизация работает здесь по фронту.

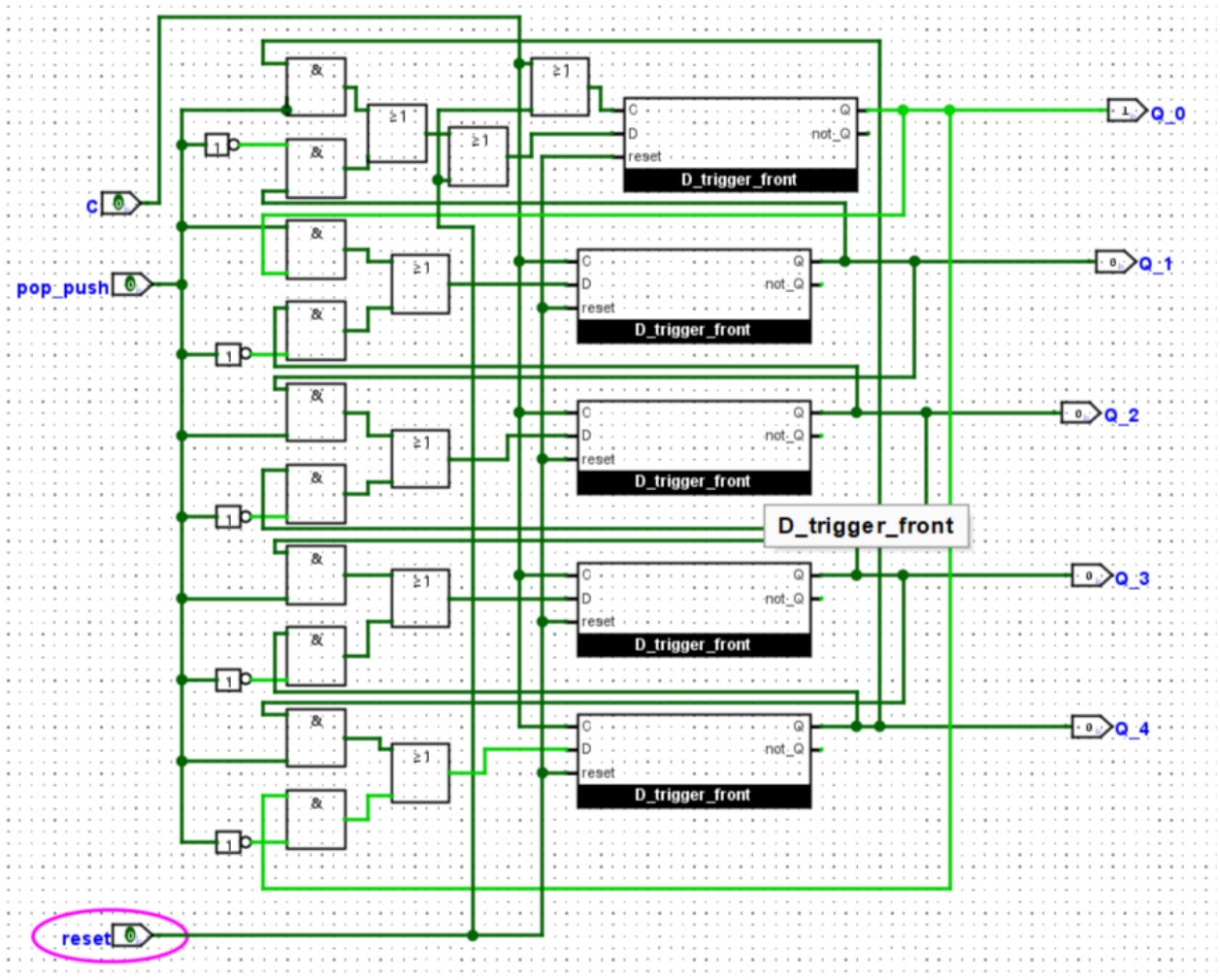
Если на входе pop_push подается 0, то это отвечает за pop и мы просто уменьшим счетчик на 1, если pop_push = 1 это отвечает за push и мы увеличим счетчик на 1. На выходе имеем нули во всех местах, кроме того куда указывает головка стека. В дальнейшем это будет выполнять роль синхронизации



Подсхема Minus1_or_0

Имеется шесть входов. Все A_i кроме одного равны нулю. если $C = 0$, то на выходах получаем все нули, иначе смещаем все на 1.

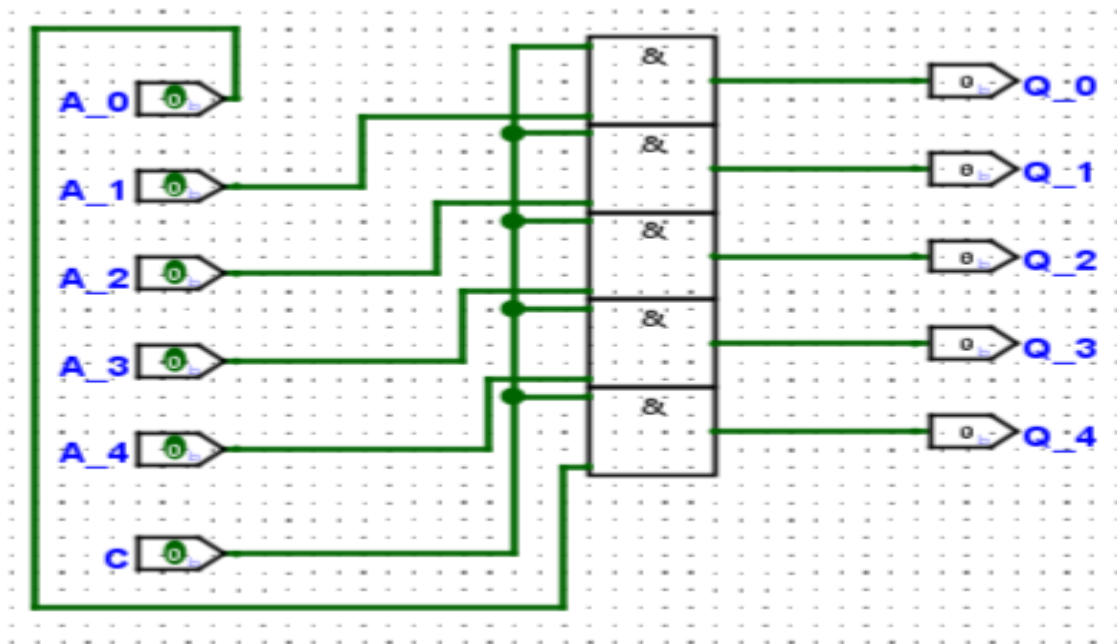То есть, если было $C = 1$, $A_0 = 0$, $A_1 = 0$, $A_2 = 1$, $A_3 = 0$, $A_4 = 0$, то теперь все кроме Q_1 будут нулями. Аналогично работают схемы Minus2_or_0, Minus3_or_0, Minus4_or_0, только смещение происходит не на 1, а на 2, 3 или 4 соответственно.



Подсхема OperationManager


Данная схема имеет 11 входов. A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 передаются от счетчика, а $pop, push, get$ в зависимости от команды которую мы должны выполнить, get_i индексы get . На выходе получаем номер ячейки стека с которой нам требуется провести операцию $pop, push$ или get . Если на входе pop, get 0 или get 5, то пройдя через $minus1_or_0$ (можно было провести все три случая в один блок, но вначале у меня было немного по-другому а переделывать схему немного не приятно)) получим правильный индекс. Если у нас $push$ или get 4, то не надо идти в подсхемы и сразу идем в суммы(через конъюнкции очевидно) получая на выходе правильный адрес.

При get 1 или get 6 -> $Minus2_or_0$

При get 2 или get 7 -> $Minus3_or_0$


При get 3 -> $Minus4_or_0$

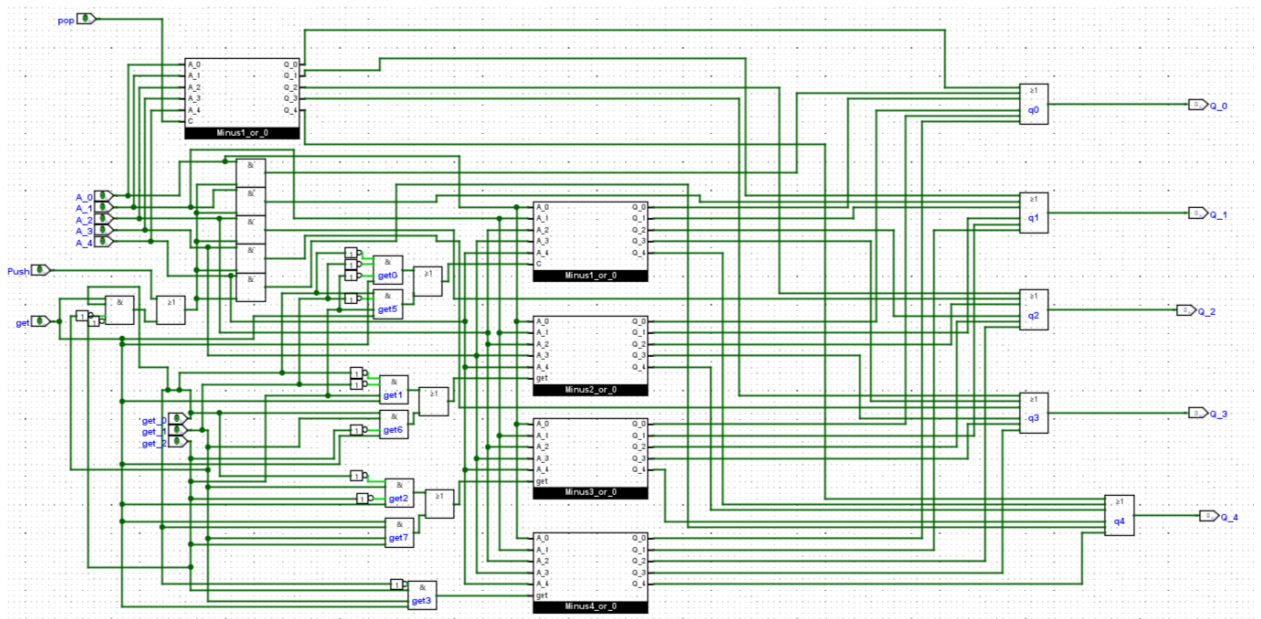(В одну подсхему идут одни остатки при деление на 5 индекса get) Теперь надо просуммировать соответствующие индексы и получим правильный адрес.




Подсхема cell_4

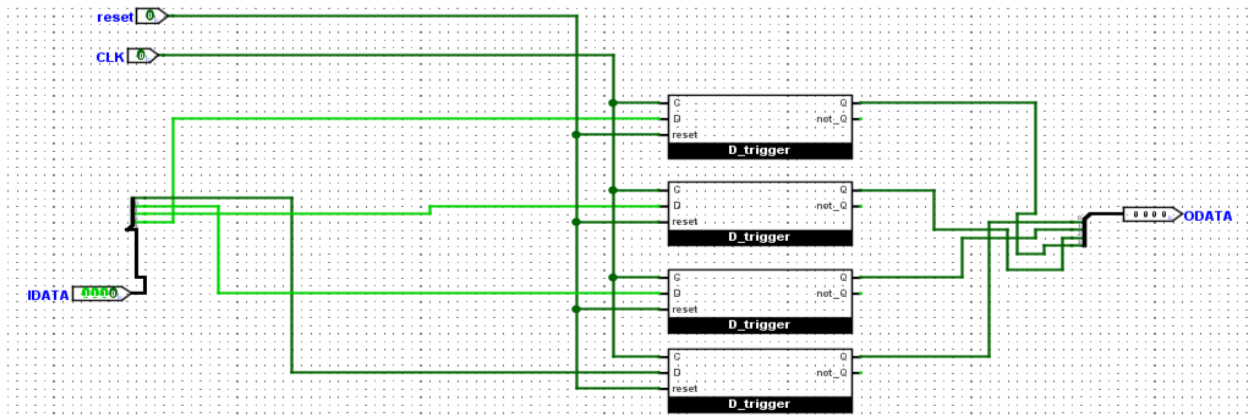По сути это 4-битный D-trigger. Если $C = 1$ можем изменить значение, иначе ничего не произойдет




Подсхема MUX

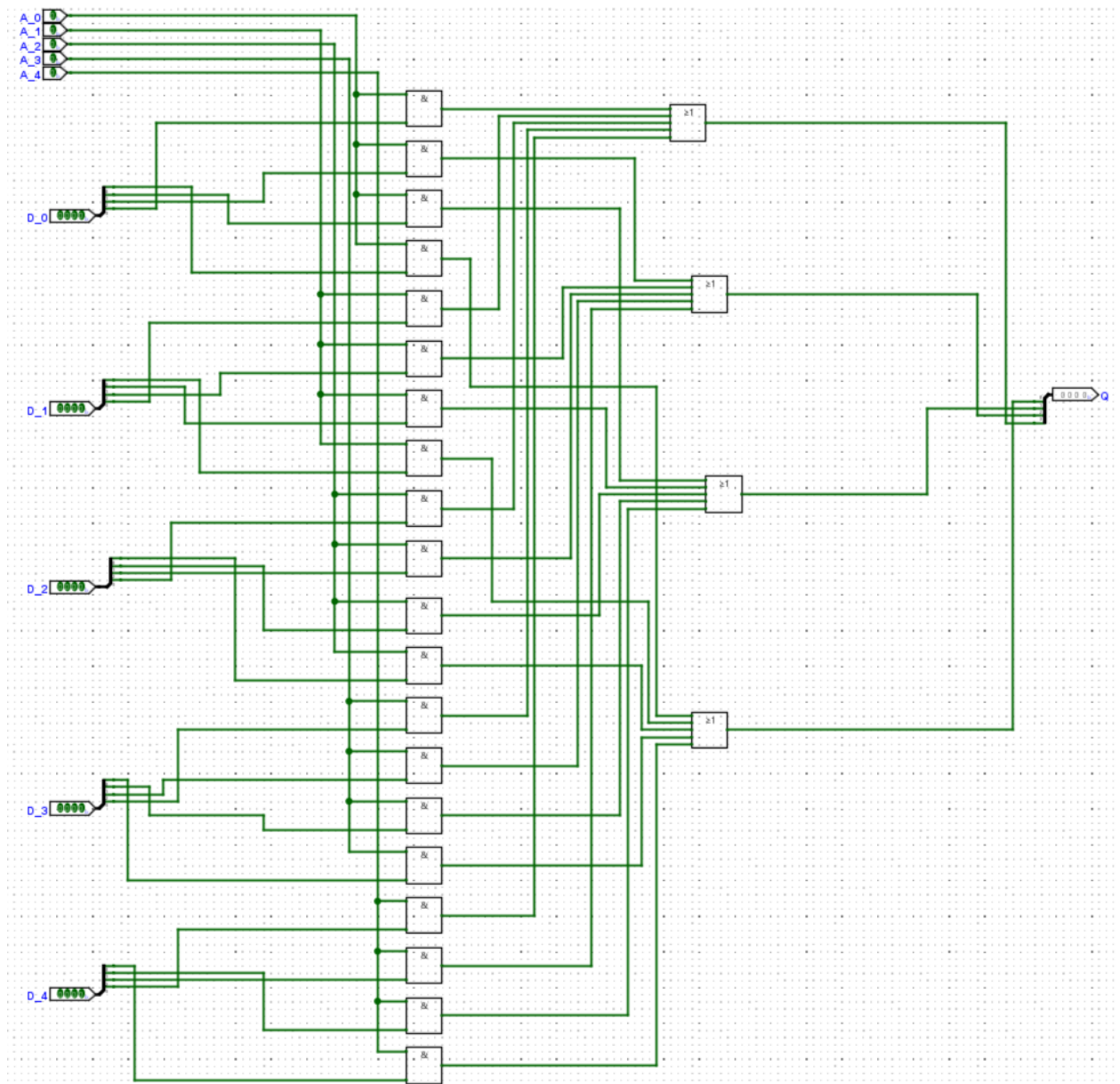Штука, которая читает биты из какой-то ячейки стека. На вход принимает следующие провода A_0 , A_1 , A_2 , A_3 , A_4 — они кодируют номер ячейки, из которой будем читать и $D0$, $D1$, $D2$, $D3$, $D4$ данные ячеек. С помощью легких конъюнкций будут выдаваться нужные данные.




Подсхема MEM

Входы провода A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 — код ячейки, с которой мы работаем, R_W — читаем мы (0) или пишем (1); C — синхронизация, IDATA - биты, которые мы можем захотеть записать в какую-нибудь ячейку, reset — если это равно 1, то вся память очищается (заполняется нулями). Выход ODATA содержимое ячейки, с которой мы работаем (если мы писали что-то в ячейку, то это равно IDATA которые мы в неё записали). Используется 5 подсхем cell_4 (для пяти ячеек), если мы записываем, то есть если $R_M = 1$ и $C = 1$, значение 1 синхронизации попало только в нужную ячейку используются примитивные конъюнкции, MUX (для чтения).

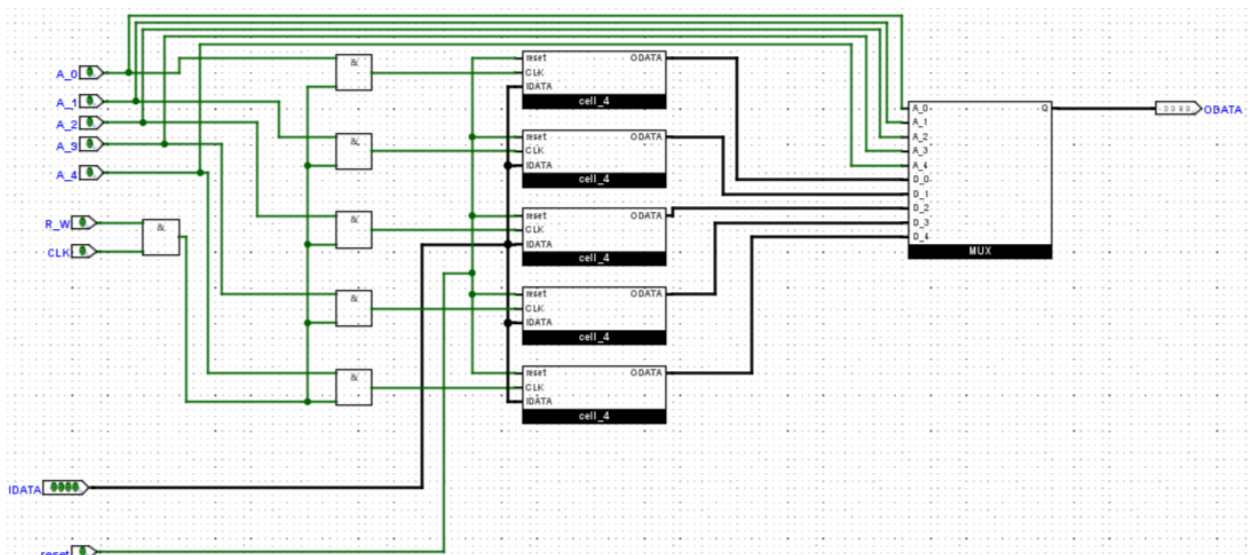


Подсхема in_out

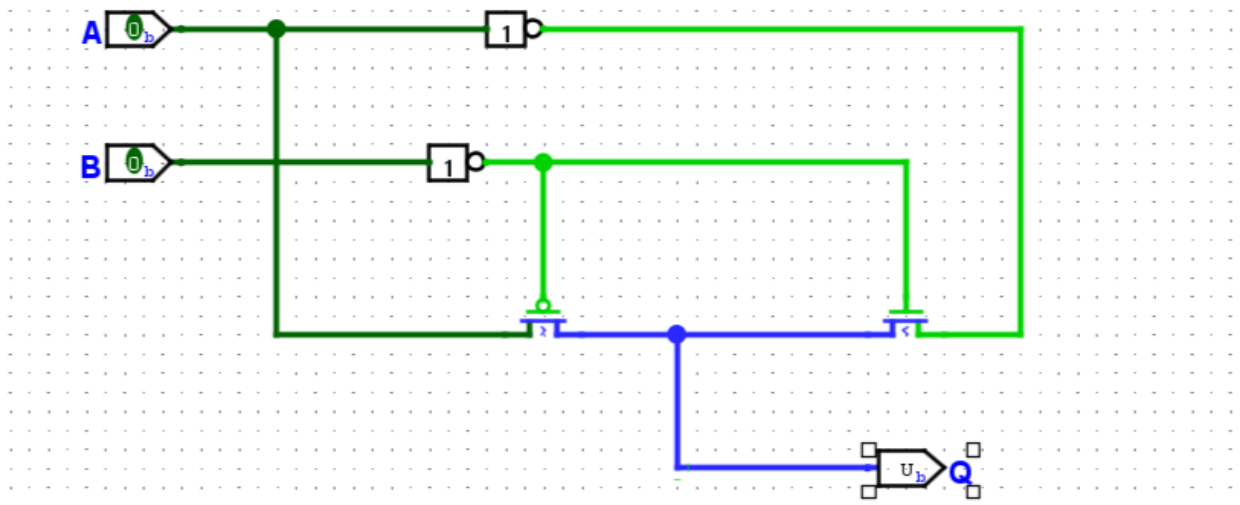Нам это понадобится для входов-выходов. Схема имеет два входа A и B и один выход Q. Когда A = 0, на выходе неизвестное (высокоимпедансное Z) значение. Когда A = 1, значение на выходе равно B. Состоит из двух отрицаний и транзисторов p-типа и n-типа.




Подсхема in_out_4

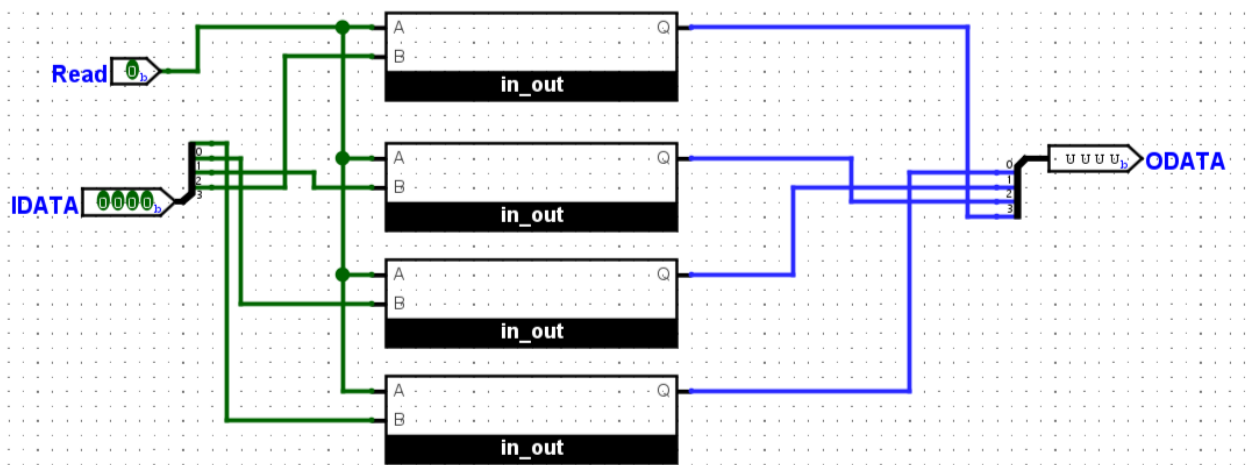Это просто объединение 4 схем in_out. Read мы посылаем в входы A, а биты из IDATA посылаем во входы под названием B.




Подсхема stack

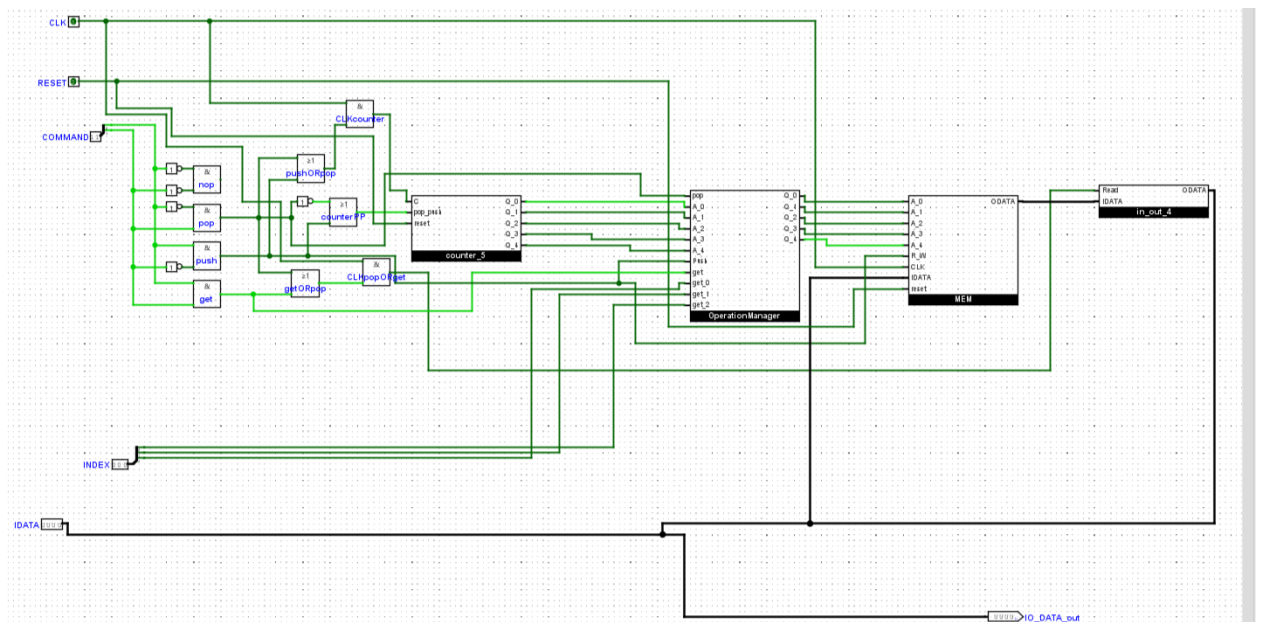

В этой части мы понимаем, какая команда должна выполняться, и после этого подаем нужные сигналы в counter_5, OperationManager и MEM. Например в counter_5 подаем в push_pop и синхронизацию как конъюнкцию CLK и дизъюнкции pop, push. В OperationManager мы подаем pop, push, get, текущий индекс головки стека и биты индекса get. В MEM подаем нужный нам индекс, который мы получили благодаря OperationManager, в R_W подаем push так, как запись только при пуше, иначе чтение. В IDATA подаем данные, reset в reset. Далее идем в in_out_4 в Read подаем CLKpopORget (так как нам нужно выводить только при pop или get).

Схема MAIN

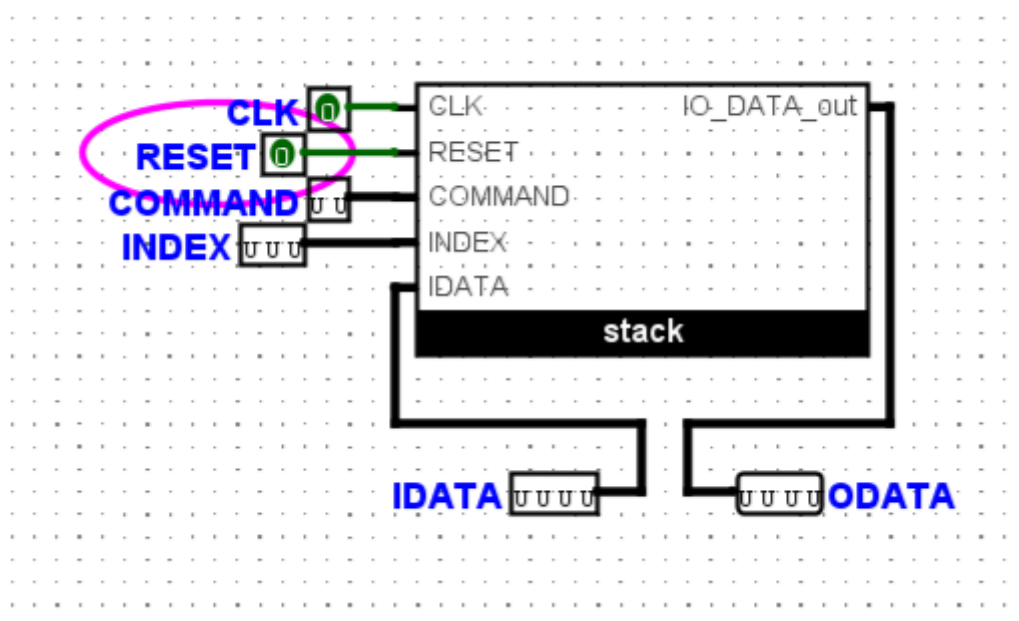

Структурная Модель на SystemVerilog

Чтобы написать структурную модель я просто описал все свои схемы и собрал их(поведение каждого модуля моделирует поведение соответствующей схемы). Тесты для каждого модуля X, называются X_tb и находятся в stack_structural_tb.sv

Модуль RS

```
module RS(output wire Q, input wire R, C, S, RESET);  
    wire Rc, Sc, notQ, w1;  
    and IN1(Rc, R, C);  
    and IN2(Sc, S, C);  
    nor NOR1(w1, Sc, Q);  
    or OR1(notQ, w1, RESET);  
    nor NOR2(Q, notQ, Rc);  
endmodule
```

Модуль D_trigger

```
module D_trigger(output wire Q, input wire C, D, RESET);  
    wire notD;  
    not ND(notD, D);  
    RS RS1(.Q(Q), .R(notD), .C(C), .S(D), .RESET(RESET) );  
endmodule
```

Модуль D_trigger_front

```
module D_trigger_front(output wire Q, input wire C, D, RESET);  
    wire notC, w1;  
    not NC(notC, C);  
    D_trigger D_TR1(.Q(w1), .C(C), .D(D), .RESET(RESET));  
    D_trigger D_TR2(.Q(Q), .C(notC), .D(w1), .RESET(RESET));  
endmodule
```

```
endmodule
```

Модуль counter_5

```
module counter_5(output wire Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, input wire C, pop_push,
RESET);

    wire w01, w02, w11, w12, w21, w22, w31, w32, w41, w42, W0, W1, W2, W3,
W4, resandW0, resandC, notpop_push;

    not Npush_pop(notpop_push, pop_push);


    and W_01(w01, pop_push, Q4);
    and W_02(w02, notpop_push, Q1);
    or W_0(W0, w01, w02);
    or res_and_wo(resandW0, W0, RESET);
    or res_and_c(resandC, RESET, C);
    D_trigger_front D_TR0(.Q(Q0), .C(resandC), .D(resandW0), .RESET(RESET));


    and W_11(w11, pop_push, Q0);
    and W_12(w12, notpop_push, Q2);
    or W_1(W1, w11, w12);
    D_trigger_front D_TR1(.Q(Q1), .C(C), .D(W1), .RESET(RESET));


    and W_21(w21, pop_push, Q1);
    and W_22(w22, notpop_push, Q3);
    or W_2(W2, w21, w22);
    D_trigger_front D_TR2(.Q(Q2), .C(C), .D(W2), .RESET(RESET));


    and W_31(w31, pop_push, Q2);
    and W_32(w32, notpop_push, Q4);
```

```

or W_3(W3, w31, w32);

D_trigger_front D_TR3(.Q(Q3), .C(C), .D(W3), .RESET(RESET));


and W_41(w41, pop_push, Q3);

and W_42(w42, notpop_push, Q0);

or W_4(W4, w41, w42);

D_trigger_front D_TR4(.Q(Q4), .C(C), .D(W4), .RESET(RESET));

endmodule

```

Модуль Minus1_or_0

```

module Minus1_or_0(output wire Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, input wire A0, A1, A2, A3,
A4, C);

    and Q_0(Q0, C, A1 );

    and Q_1(Q1, C, A2 );

    and Q_2(Q2, C, A3 );

    and Q_3(Q3, C, A4 );

    and Q_4(Q4, C, A0 );

endmodule

```

Модуль Minus2_or_0

```

module Minus2_or_0(output wire Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, input wire A0, A1, A2, A3,
A4, C);

    and Q_0(Q0, C, A2 );

    and Q_1(Q1, C, A3 );

    and Q_2(Q2, C, A4 );

    and Q_3(Q3, C, A0 );

    and Q_4(Q4, C, A1 );

endmodule

```

Модуль Minus3_or_0

```

module Minus3_or_0(output wire Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, input wire A0, A1, A2, A3,
A4, C);

    and Q_0(Q0, C, A3 );
    and Q_1(Q1, C, A4 );
    and Q_2(Q2, C, A0 );
    and Q_3(Q3, C, A1 );
    and Q_4(Q4, C, A2 );

endmodule

```

Модуль Minus4_or_0

```

module Minus4_or_0(output wire Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, input wire A0, A1, A2, A3,
A4, C);

    and Q_0(Q0, C, A4 );
    and Q_1(Q1, C, A0 );
    and Q_2(Q2, C, A1 );
    and Q_3(Q3, C, A2 );
    and Q_4(Q4, C, A3 );

endmodule

```

Модуль OperationManager

```

module OperationManager(output wire Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, input wire pop, push,
get, get0, get1, get2, A0, A1, A2, A3, A4 );

    wire w00, w01, w02, w03, w04, w10, w11, w12, w13, w14, w20, w21, w22,
w23, w24, w30, w31, w32, w33, w34, w40, notget0, notget1, notget2,

    w41, w42, w43, w44, w50, w51, w52, w53, w54, pushOrget, C2, C3, C4, g0, g1,
g2, g3, g4, g5, g6, g7;

    not Ng0(notget0, get0);
    not Ng1(notget1, get1);
    not Ng2(notget2, get2);

```

```
and get_0(g0, notget0, notget1, notget2, get);  
and get_1(g1, notget0, notget1, get2, get);  
and get_2(g2, notget0, get1, notget2, get);  
and get_3(g3, notget0, get1, get2, get);  
and get_4(g4, get0, notget1, notget2, get);  
and get_5(g5, get0, notget1, get2, get);  
and get_6(g6, get0, get1, notget2, get);  
and get_7(g7, get0, get1, get2, get);
```

```
or C_1(C1, g4, push);  
or C_2(C2, g0, g5);  
or c_3(C3, g1, g6);  
or C_4(C4, g2, g7);
```

```
Minus1_or_0 M0(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2), .A3(A3), .A4(A4), .C(pop), .Q0(w00),  
.Q1(w01), .Q2(w02), .Q3(w03), .Q4(w04));
```

```
and AND0(w10, C1, A0);  
and AND1(w11, C1, A1);  
and AND2(w12, C1, A2);  
and AND3(w13, C1, A3);  
and AND4(w14, C1, A4);
```

```
// нижние модули
```

```
Minus1_or_0 M1(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2), .A3(A3), .A4(A4), .C(C2), .Q0(w20),  
.Q1(w21), .Q2(w22), .Q3(w23), .Q4(w24));
```

```
Minus2_or_0 M2(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2), .A3(A3), .A4(A4), .C(C3), .Q0(w30),  
.Q1(w31), .Q2(w32), .Q3(w33), .Q4(w34));
```

```
Minus3_or_0 M3(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2), .A3(A3), .A4(A4), .C(C4), .Q0(w40),  
.Q1(w41), .Q2(w42), .Q3(w43), .Q4(w44));
```

```
Minus4_or_0 M4(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2), .A3(A3), .A4(A4), .C(g3), .Q0(w50),  
.Q1(w51), .Q2(w52), .Q3(w53), .Q4(w54));
```

```
// выходы
```

```
or Q_0(Q0, w00, w10, w20, w30, w40, w50);
```

```
or Q_1(Q1, w01, w11, w21, w31, w41, w51);
```

```
or Q_2(Q2, w02, w12, w22, w32, w42, w52);
```

```
or Q_3(Q3, w03, w13, w23, w33, w43, w53);
```

```
or Q_4(Q4, w04, w14, w24, w34, w44, w54);
```

```
endmodule
```

Модуль cell_4

```
module cell_4(output wire[3:0] ODATA, input wire RESET, CLK, input wire[3:0]  
IDATA);
```

```
D_trigger D_TR0(.Q(ODATA[0]), .C(CLK), .RESET(RESET), .D(IDATA[0]));
```

```
D_trigger D_TR1(.Q(ODATA[1]), .C(CLK), .RESET(RESET), .D(IDATA[1]));
```

```
D_trigger D_TR2(.Q(ODATA[2]), .C(CLK), .RESET(RESET), .D(IDATA[2]));
```

```
D_trigger D_TR3(.Q(ODATA[3]), .C(CLK), .RESET(RESET), .D(IDATA[3]));
```

```
endmodule
```

Модуль MUX

```
module MUX(output wire[3:0] DATA, input wire A0, A1, A2, A3, A4, input  
wire[3:0] D0, D1, D2, D3, D4);
```

```
wire w00, w01, w02, w03, w10, w11, w12, w13, w20, w21, w22, w23, w30, w31,  
w32, w33, w40, w41, w42, w43;
```


and AND00(w00, A0, D0[0]);
and AND01(w01, A0, D0[1]);
and AND02(w02, A0, D0[2]);
and AND03(w03, A0, D0[3]);

and AND10(w10, A1, D1[0]);
and AND11(w11, A1, D1[1]);
and AND12(w12, A1, D1[2]);
and AND13(w13, A1, D1[3]);

and AND20(w20, A2, D2[0]);
and AND21(w21, A2, D2[1]);
and AND22(w22, A2, D2[2]);
and AND23(w23, A2, D2[3]);

and AND30(w30, A3, D3[0]);
and AND31(w31, A3, D3[1]);
and AND32(w32, A3, D3[2]);
and AND33(w33, A3, D3[3]);

and AND40(w40, A4, D4[0]);
and AND41(w41, A4, D4[1]);
and AND42(w42, A4, D4[2]);
and AND43(w43, A4, D4[3]);

or OR0(DATA[0], w00, w10, w20, w30, w40);

```
or OR1(DATA[1], w01, w11, w21, w31, w41);  
or OR2(DATA[2], w02, w12, w22, w32, w42);  
or OR3(DATA[3], w03, w13, w23, w33, w43);
```

```
endmodule
```

Модуль MEM

```
module MEM(output wire[3:0] ODATA, input wire A0, A1, A2, A3, A4, R_W, CLK,  
RESET, input wire[3:0] IDATA);
```

```
    wire RwAndCLK, CLK0, CLK1, CLK2, CLK3, CLK4;
```

```
    wire[3:0] D0, D1, D2, D3, D4;
```

```
    and read_and_clk(RwAndCLK, CLK, R_W);
```

```
    and AND0(CLK0, RwAndCLK, A0);
```

```
    and AND1(CLK1, RwAndCLK, A1);
```

```
    and AND2(CLK2, RwAndCLK, A2);
```

```
    and AND3(CLK3, RwAndCLK, A3);
```

```
    and AND4(CLK4, RwAndCLK, A4);
```

```
    cell_4 Cell0(.ODATA(D0), .RESET(RESET), .CLK(CLK0), .IDATA(IDATA));
```

```
    cell_4 Cell1(.ODATA(D1), .RESET(RESET), .CLK(CLK1), .IDATA(IDATA));
```

```
    cell_4 Cell2(.ODATA(D2), .RESET(RESET), .CLK(CLK2), .IDATA(IDATA));
```

```
    cell_4 Cell3(.ODATA(D3), .RESET(RESET), .CLK(CLK3), .IDATA(IDATA));
```

```
    cell_4 Cell4(.ODATA(D4), .RESET(RESET), .CLK(CLK4), .IDATA(IDATA));
```

```
    MUX MUX1(.DATA(ODATA), .A0(A0), .A1(A1), .A2(A2), .A3(A3), .A4(A4), .D0(D0),  
    .D1(D1), .D2(D2), .D3(D3), .D4(D4));
```

```
endmodule
```

Модуль in_out

```

module in_out(output wire Q, input wire A, B);

    wire notA;

    not not_A(notA, A);

    nmos p_tr(Q, (B), A);

    pmos n_tr(Q, (B), notA);

endmodule

```

Модуль in_out_4

```

module in_out_4(output wire[3:0] ODATA, input wire READ, input wire[3:0]
IDATA);

    in_out INOUT0(.Q(ODATA[0]), .A(READ), .B(IDATA[0]) );

    in_out INOUT1(.Q(ODATA[1]), .A(READ), .B(IDATA[1]) );

    in_out INOUT2(.Q(ODATA[2]), .A(READ), .B(IDATA[2]) );

    in_out INOUT3(.Q(ODATA[3]), .A(READ), .B(IDATA[3]) );

endmodule

```

Модуль stack

```

module stack(output wire[3:0] IODATA_out, input wire RESET, CLK, input
wire[1:0] COMMAND, input wire[2:0] INDEX, input wire[3:0] IDATA);

    wire notOP1, notOP2, nop, push, pop, get, getORpop, pushORpop, CLKcounter,
CLKpopORget, notpop, counterPP,

    Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, W0, W1, W2, W3, W4;

    wire[3:0] OUTMEM;

    not not_OP1(notOP1, COMMAND[0]);

    not not_OP2(notOP2, COMMAND[1]);

    and NOP(nop, notOP1, notOP2);

    and PUSH(push, notOP1, COMMAND[1]);

    and POP(pop, COMMAND[0], notOP2);

```

```

not NOT_POP(notpop, pop);

and GET(get, COMMAND[0], COMMAND[1]);

or POP_OR_GET(getORpop, pop, get);

or PUSH_OR_POP(pushORpop, push, pop);

and CLK_COUNTER(CLKcounter, pushORpop, CLK);

and CLK_POP_OR_GET(CLKpopORget, getORpop, CLK);

or COUNTER_PP(counterPP, notpop, push);


counter_5 C5(.C(CLKcounter), .pop_push(counterPP), .RESET(RESET), .Q0(Q0),
.Q1(Q1), .Q2(Q2), .Q3(Q3), .Q4(Q4));

OperationManager M5(.pop(pop), .A0(Q0), .A1(Q1), .A2(Q2), .A3(Q3), .A4(Q4),
.push(push), .get(get), .get0(INDEX[0]), .get1(INDEX[1]), .get2(INDEX[2]),
.Q0(W0), .Q1(W1), .Q2(W2), .Q3(W3), .Q4(W4) );

MEM MEM0(.A0(W0), .A1(W1), .A2(W2), .A3(W3), .A4(W4), .R_W(push),
.CLK(CLK), .RESET(RESET), .IDATA(IDATA), .ODATA(OUTMEM));

in_out_4 INOUT40(.READ(CLKpopORget), .IDATA(OUTMEM),
.ODATA(IODATA_out));

endmodule

```

Модуль stack_structural_normal (Main)

```

module stack_structural_normal(

    input wire RESET,

    input wire CLK,

    input wire[1:0] COMMAND,

    input wire[2:0] INDEX,

    inout wire[3:0] IO_DATA

);

    stack ST0(.IODATA_out(IO_DATA), .RESET(RESET), .CLK(CLK),
.COMMAND(COMMAND), .INDEX(INDEX), .IDATA(IO_DATA));

endmodule

```

Поведенческая модель на Verilog

```
module stack(output reg[3:0] IODATA_out, input wire RESET, CLK, input
wire[1:0] COMMAND, input wire[2:0] INDEX, input wire[3:0] IDATA);
```

```
    int Counter = 0;
```

```
    int INDEX_GET;
```

```
    reg[3:0] cell0;
```

```
    reg[3:0] cell1;
```

```
    reg[3:0] cell2;
```

```
    reg[3:0] cell3;
```

```
    reg[3:0] cell4;
```

```
    always @(*) begin
```

```
        case ({RESET})
```

```
            1'b0: begin
```

```
                case ({CLK})
```

```
                    1'b0: begin
```

```
                        IODATA_out = 4'bZZZZ;
```

```
                    end
```

```
                    1'b1: begin
```

```
                        case ({COMMAND})
```

```
                            2'b00: begin // nop
```

```
                                IODATA_out = 4'bZZZZ;
```

```
                            end
```

```
                            2'b01: begin // push
```

```
                                if (Counter % 5 == 0) begin
```

```
                                    cell0 = IDATA;
```

```
                                end else if (Counter % 5 == 1) begin
```

```
                                    cell1 = IDATA;
```

```

end else if (Counter % 5 == 2) begin
cell2 = IDATA;
end else if (Counter % 5 == 3) begin
cell3 = IDATA;
end else begin
cell4 = IDATA;
end
Counter = (Counter + 1) % 5;
IODATA_out = 4'bZZZZ;
end
2'b10: begin // pop
Counter = (Counter + 4) % 5;
if (Counter % 5 == 0) begin
IODATA_out = cell0;
end else if (Counter % 5 == 1) begin
IODATA_out = cell1;
end else if (Counter % 5 == 2) begin
IODATA_out = cell2;
end else if (Counter % 5 == 3) begin
IODATA_out = cell3;
end else begin
IODATA_out = cell4;
end
end
2'b11: begin // get
INDEX_GET = (Counter + 9 - INDEX) % 5;
if (INDEX_GET % 5 == 0) begin

```

```

        IODATA_out = cell0;
    end else if (INDEX_GET % 5 == 1) begin
        IODATA_out = cell1;
    end else if (INDEX_GET % 5 == 2) begin
        IODATA_out = cell2;
    end else if (INDEX_GET % 5 == 3) begin
        IODATA_out = cell3;
    end else begin
        IODATA_out = cell4;
    end
end
endcase
end
endcase
end
1'b1: begin
    Counter = 0;
    IODATA_out = 4'bZZZZ;
    cell0 = 0;
    cell1 = 0;
    cell2 = 0;
    cell3 = 0;
    cell4 = 0;
end
endcase
end
endmodule

```

```

module stack_behaviour_normal(
    input wire RESET,
    input wire CLK,
    input wire[1:0] COMMAND,
    input wire[2:0] INDEX,
    inout wire[3:0] IO_DATA
);

    stack stack(.IOWDATA_out(IO_DATA), .RESET(RESET), .CLK(CLK),
.COMMAND(COMMAND), .INDEX(INDEX), .IDATA(IO_DATA));

endmodule

```

Разберем программу по подробнее

Для начала разберемся с введенными переменными cell0, cell1, cell2, cell3, cell4 отвечают за ячейки стека. Counter показывает текущее индекс головки стека. INDEX_GET введется далее.

10-11 строчка разбираем, когда состояние reset = 0;

```
case ({RESET})
```

```
    1'b0: begin
```

68-77 строка разбираем, когда состояние reset = 1 (обнуляем все)

```
    1'b1: begin
```

```
        Counter = 0;
```

```
        IOWDATA_out = 4'bZZZZ;
```

```
        cell0 = 0;
```

```
        cell1 = 0;
```

```
        cell2 = 0;
```

```
        cell3 = 0;
```

```
        cell4 = 0;
```


end

12-13 строчка разбираем случай с выключенной синхронизацией

case ({CLK})

1'b0: begin

16 строчка синхронизация включена

1'b1: begin

17 строчка, разбираем разные команды

case ({COMMAND})

18-19 команда пор (ничего интересного)

2'b00: begin // nop

IODATA_out = 4'bZZZZ;

21-34 строчки команда push

2'b01: begin // push

if (Counter % 5 == 0) begin

cell0 = IDATA;

end else if (Counter % 5 == 1) begin

cell1 = IDATA;

end else if (Counter % 5 == 2) begin

cell2 = IDATA;

end else if (Counter % 5 == 3) begin

cell3 = IDATA;

end else begin

cell4 = IDATA;

end

Counter = (Counter + 1) % 5;

IODATA_out = 4'bZZZZ;

Смотрим куда показывает счетчик и в ячейку с этим номером вставляем данные, после этого номер счетчика необходимо увеличить на 1

37-48 строки команда pop

2'b10: begin // pop

```
    Counter = (Counter + 4) % 5;
    if (Counter % 5 == 0) begin
        IODATA_out = cell0;
    end else if (Counter % 5 == 1) begin
        IODATA_out = cell1;
    end else if (Counter % 5 == 2) begin
        IODATA_out = cell2;
    end else if (Counter % 5 == 3) begin
        IODATA_out = cell3;
    end else begin
        IODATA_out = cell4;
    end
end
```

Смотрим куда указывает счетчик, после этого уменьшаем значение счетчика на 1(это будет индекс последнего элемента), прибавив 4(одно и тоже так как у нас все по модулю 5). Выводим удаленное значение.

50-61 строка команда get

2'b11: begin // get

```
    INDEX_GET = (Counter + 9 - INDEX) % 5;
    if (INDEX_GET % 5 == 0) begin
        IODATA_out = cell0;
    end else if (INDEX_GET % 5 == 1) begin
        IODATA_out = cell1;
    end else if (INDEX_GET % 5 == 2) begin
        IODATA_out = cell2;
    end else if (INDEX_GET % 5 == 3) begin
```

```

        IODATA_out = cell3;

    end else begin

        IODATA_out = cell4;

    end

end
end

```

INDEX_GET показывает на ячейку значение которой нужно будет вывести для этого от Counter(то куда показывает головка стека) нужно вычесть (INDEX+1) это число до 8, и прибавим 10 чтобы не работать с отрицательными числами. Теперь просто нужно вывести значение этого числа.

В файле stack_behaviour_tb.sv напишем, команду monitor, чтобы посмотреть как все работает на тестах.

```

time 100: RESET=0, CLK=0, COMMAND=00, INDEX=000, IO_DATA=xxxx
time 101: RESET=1, CLK=0, COMMAND=00, INDEX=000, IO_DATA=xxxx
time 102: RESET=0, CLK=0, COMMAND=00, INDEX=000, IO_DATA=xxxx
time 103: RESET=0, CLK=0, COMMAND=00, INDEX=000, IO_DATA=0000
time 104: RESET=0, CLK=1, COMMAND=00, INDEX=000, IO_DATA=0000
time 105: RESET=0, CLK=0, COMMAND=00, INDEX=000, IO_DATA=0000
time 106: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0001
time 107: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0001
time 108: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0001
time 109: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0010
time 110: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0010
time 111: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0010
time 112: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0011
time 113: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0011
time 114: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0011
time 115: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0100
time 116: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0100
time 117: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0100

```

time 118: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0101
time 119: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0101
time 120: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0101
time 121: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0110
time 122: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0110
time 123: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0110
time 124: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=zzzz
time 125: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=0110
time 127: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=zzzz
time 129: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=0101
time 131: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=zzzz
time 133: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=0100
time 135: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=zzzz
time 137: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=0011
time 139: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=zzzz
time 141: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=0010
time 143: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=000, IO_DATA=zzzz
time 144: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1111
time 145: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1111
time 146: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1111
time 147: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1110
time 148: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1110
time 149: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1110
time 150: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1100
time 151: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1100
time 152: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1100
time 153: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1000

time 154: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1000
time 155: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=1000
time 156: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0000
time 157: RESET=0, CLK=1, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0000
time 158: RESET=0, CLK=0, COMMAND=01, INDEX=000, IO_DATA=0000
time 159: RESET=0, CLK=0, COMMAND=11, INDEX=000, IO_DATA=zzzz
time 160: RESET=0, CLK=1, COMMAND=11, INDEX=000, IO_DATA=0000
time 162: RESET=0, CLK=0, COMMAND=11, INDEX=000, IO_DATA=zzzz
time 163: RESET=0, CLK=1, COMMAND=11, INDEX=001, IO_DATA=1000
time 165: RESET=0, CLK=0, COMMAND=11, INDEX=001, IO_DATA=zzzz
time 166: RESET=0, CLK=1, COMMAND=11, INDEX=010, IO_DATA=1100
time 168: RESET=0, CLK=0, COMMAND=11, INDEX=010, IO_DATA=zzzz
time 169: RESET=0, CLK=1, COMMAND=11, INDEX=011, IO_DATA=1110
time 171: RESET=0, CLK=0, COMMAND=11, INDEX=011, IO_DATA=zzzz
time 172: RESET=0, CLK=1, COMMAND=11, INDEX=100, IO_DATA=1111
time 174: RESET=0, CLK=0, COMMAND=11, INDEX=100, IO_DATA=zzzz
time 175: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=zzzz
time 176: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=0000
time 178: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=zzzz
time 180: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=1000
time 182: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=zzzz
time 184: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=1100
time 186: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=zzzz
time 188: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=1110
time 190: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=zzzz
time 192: RESET=0, CLK=1, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=1111
time 194: RESET=0, CLK=0, COMMAND=10, INDEX=100, IO_DATA=zzzz

Как можно увидеть все работает просто отлично).

На этом и закончим)